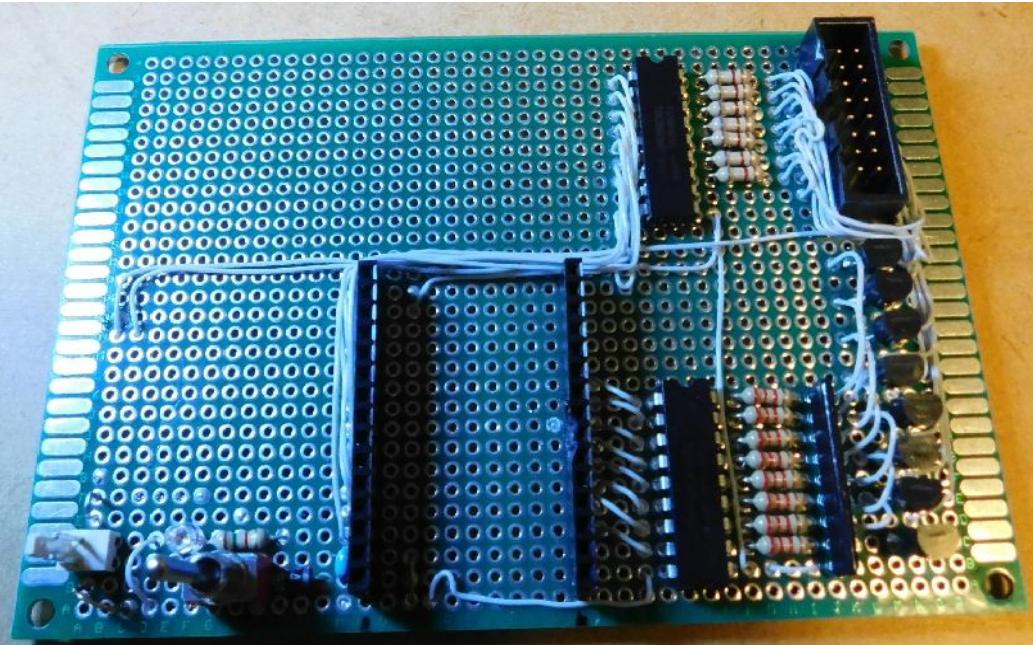


## 7セグメントLED ダイナミック点灯のソフト開発

ハードウェアを駆動するソフトを作成する場合、まず対象となるハードウェアを理解する事から始めます。



上の画像は、今回作成したデジタル時計用のベース基板です。中央下側の 縦2列に並んだピンソケットに ESP32モジュールが、挿入

されます。 ESP32のピンソケットから、2つのトランジスタアレイ TD62083APに 接続されます。





上側のトランジスタアレイが 7セグメントの カソード側 Aから Gの セグメント信号に接続されます。 このセグメント信号は 各桁の 同じセグメント名同士の信号が、結線されています。

下が、7セグメントの アノード側で アノードコンで、各7セグメントから 論理的に1本の信号線が出てます。 表示桁数が、8桁であれば、8本の アノード側信号が 出てます。 アノード側なので、電圧を +側に引き上げる必要があります。 その関係で、トランジスタアレイの出力に 更に PNPトランジスタの 2SA1015を接続しています。

この回路構成にしたのは ESP32の 3.3V出力を 5Vに 電圧変換する意味合いもあります。

次ページに、変更した回路図を示します。

## 7セグメント表示基板 ドライブ回路図（改）

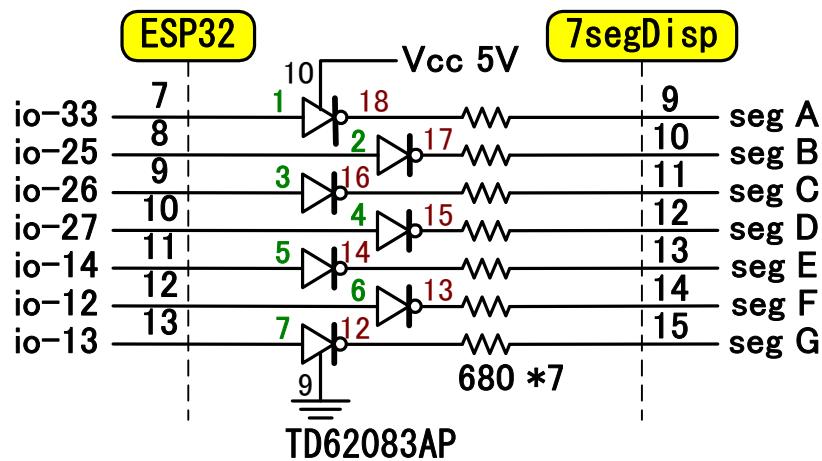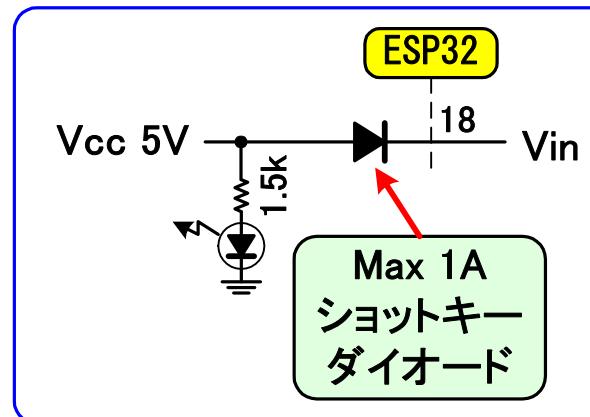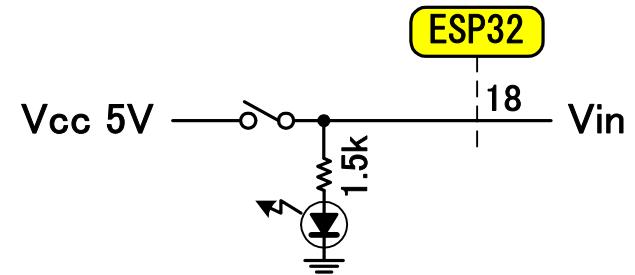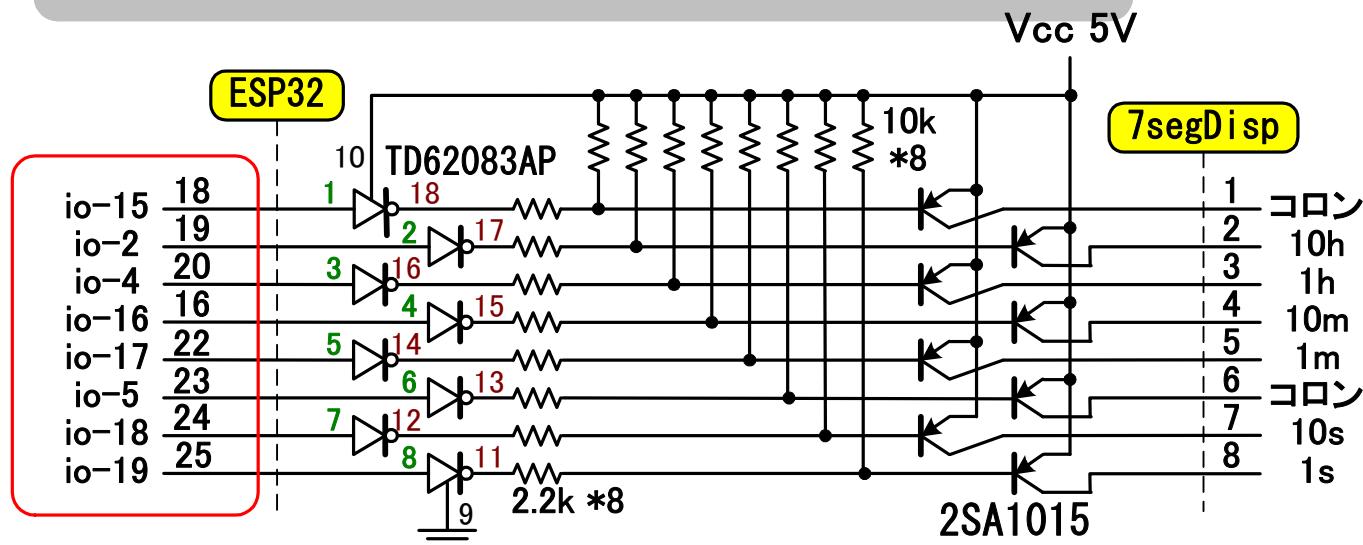

左側 赤枠内の ESP32側の信号線 割り付けは  
初期の物から 変更しています。  
Vcc5Vを ESP32の Vinに入れる回路は、上下どちらでも かまいません。スイッチを ON、OFFする  
手間が 無いのは、下の青枠内の回路です。

先ほどの 外部電源の 5Vと USB経由の 5V の 切り替え回路ですが、ショットキーダイオードによる切り替えの動作がよく分からぬ方もいると思います。

その前に 定電圧電源回路について簡単に説明しておきます。 定電圧電源回路内には、基準電圧発生回路が あります。 この基準電圧に合わせる形で 出力電圧を制御します。

典型的なアナログフィードバック回路となります。 基準電圧と比べて出力電圧が高ければ 低くなるように制御し、逆に 基準電圧と比べて出力電圧が低ければ、高くなるように制御します。

基準電圧発生回路は、各電源毎に、多少バラつきがあります。

仮に 2つの 5V電源 Aと Bがあり、Aが、**5.1V出力**で、Bが **5.0V出力**の場合、その2つの電源出力を直接接続すると Aは、B出力により電圧が引き落とされる方向に引っ張られ、逆に Bは、A出力により電圧が引き上げられる事になります。 が、それぞれの電源のフィードバック回路により、自分の基準電圧に合わせようと制御します。

で、お互い引っ張り合いをして、やや大きい電流が相互に流れ すぐに壊れる事は無くても、そのまま放置しておくと、お互い通常より発熱が、大きくなり 弱い電源の方が先に壊れるでしょう。


で、今回の場合 USB側は いじる事が出来ないので、外部電源の 5Vに 小さいショットキーダイオードを入れて、**VF=0.3V**ぐらいで、**ESP32** 側では、**4.7V**ぐらいになると思います。

USB電源が、**5V**で、ショットキーダイオードのカソード出力が、**4.7V**であれば、ショットキーダイオードからは、電流は流れ出ず、USBの電源が、ESP32に供給されます。

USBケーブルが引き抜かれると、ショットキーダイオードから、凡そ **4.7V**が 供給されます。

5Vよりは、やや低いですが、ESP32モジュール上の **3.3V三端子電源IC**は、ロードロップアウトなので、三端子電源ICで、生じる電圧降下は **0.6V**ぐらいと思われます。よって、 $3.3V + 0.6V = 3.9V$  が、最低限の電圧と、なります。  
**4.7V - 3.9V = 0.8Vの電圧マージン**となります。

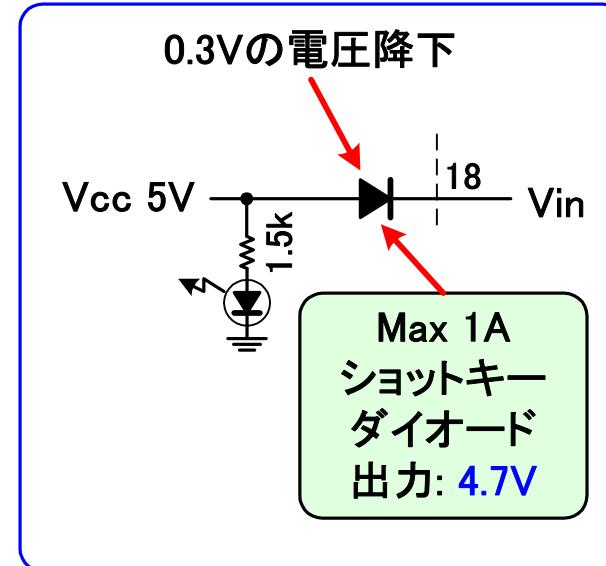普通の 1A程度の整流ダイオードでも使用できますが、 $VF = 0.7V$ なので、**0.4Vの電圧マージン**と、なります。



今回の用途以外にも ESP32を 使う用途で、**3.3Vと 5V**を 混在して使う場合に、役に立てば幸いです。

ソフトの説明動画のはずが、ハードの説明に時間を 割いてしまいました。

次ページから、ソフトの方へ移行します。

## ハードとソフトの接点 I/Oポートの番号

I/Oポートの番号とは、多数ある I/Oポートのうちの 1つを指定するための番号です。

今までのマイコンは バイト単位で I/Oポートと呼んでおり、バイト単位でもアクセス出来ますが、その中のビットを ビット単位でも アクセス出来るようになっていました。

ESP32の場合は、I/Oポートの バイト単位の概念は、無いようです。もしかしたら有るのかも知れませんが、Arduino UNO等の I/Oポートアクセスの概念を 繼承したのかもしれません。

今、Arduino IDEの 環境で プログラム開発をしているので、このビット単位の 番号で アクセスする事にします。

で、今回の 7セグメントLEDの アクセスは 7セグメント側と 一桁に 1つのアノード側というか、こちら側を カラム側と呼ぶ事にします。

よって 7セグメント側 7本と、カラム側 8本の I/Oポートの ビットを使用しています。

これらを 表にしておきます。

7セグメント側 7本		カラム側 8本	
信号名	I/O番号	信号名	I/O番号
seg_A	33	colon_L	15
seg_B	25	colon_R	5
seg_C	26	time_H10	2
seg_D	27	time_H1	4
seg_E	14	time_M10	16
seg_F	12	time_M1	17
seg_G	13	time_S10	18
		time_S1	19

この場合の 信号名は、  
ソフトで使用する定数名と 解釈して下さい。

8桁の 7セグメントLEDアクセスは、  
カラム側 8本と セグメント側 7本に 明確に  
分けてアクセスする事になります。

カラム側、セグメント側 共に ハイアクティブで  
す。I/Oポートに HIGHを 設定すれば 点灯、  
LOWを 設定すれば、消灯を 意味します。


① カラム側の設定：

8本の 信号線を 1本ずつ順番に HIGHに  
します。2つ以上同時に HIGH にする事は  
ありません。

② セグメント側の設定：

1個の 7セグメントLEDに 指定された数字  
を表示するための 点灯するセグメントを  
HIGHにします。 よって 同時に複数点灯  
有ります。

結線図にすると、以下のようになります。

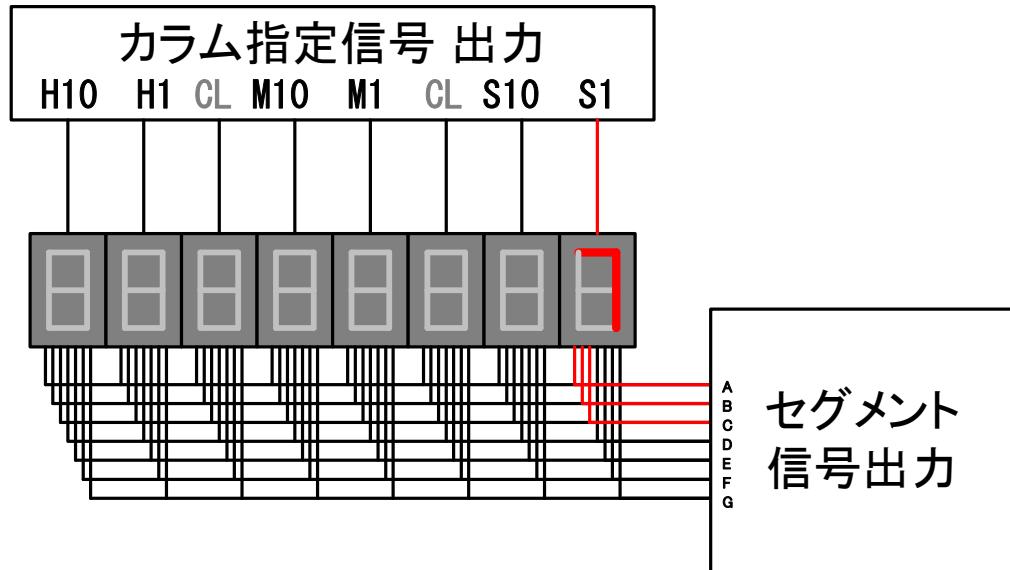

上の図では、カラム選択信号の S1 を 選択し  
てます。 そして、セグメント信号出力は、 7の  
文字を 表示するので、A B Cの 3セグメントを  
有効にしてます。

1文字 出力するための 一連の処理としては  
こうなります。

## 7セグメントLED ダイナミック点灯を 実現する 関数の仕様

ソフト構築の やり方として、トップダウン式と  
ボトムアップ式が あります。 今回は、ボトム  
アップ式で 行います。

まず、ハードウェアとの接点となる I/Oポート  
の宣言です。 `#define` を 用いて宣言します。

```
// I/O Port 宣言
// -----
#define colon_L 15 // 左コロン
#define colon_R 5 // 右コロン
#define time_H10 2 // 時 2桁目
#define time_H1 4 // 時 1桁目
#define time_M10 16 // 分 2桁目
#define time_M1 17 // 分 1桁目
#define time_S10 18 // 秒 2桁目
#define time_S1 19 // 秒 1桁目
```

```
#define seg_A 33 // Segment A
#define seg_B 25 // Segment B
#define seg_C 26 // Segment C
#define seg_D 27 // Segment D
#define seg_E 14 // Segment E
#define seg_F 12 // Segment F
#define seg_G 13 // Segment G
```

いきなり **33**とか **25**とか ポート番号で 都度  
指定するより、ソース先頭で このように宣言して  
ポートを指定する時 `seg_A` とか `seg_B` と 指定  
する方が、意味が分かりやすいですし、何らかの  
理由で ポート番号が 変っても先頭の `#define`  
の 宣言を変えるだけで 対応出来ます。

次は、カラムの宣言と セグメントの宣言を  
バイトデータで 指定できるようにします。

まずは、カラムの選択ですが、カラムは 同時に複数のカラムを 選択する事は無いので、バイト整数で 引数を渡し 0 ~ 7 の値で カラムを 指定します。 今回は `col_select( char n )` という関数を用意しました。

```
// カラムの選択
void col_select( char n )
{
    switch( n )
    {
        case 0: digitalWrite( time_H10, HIGH ); break;
        case 1: digitalWrite( time_H1, HIGH ); break;
        case 2: digitalWrite( time_M10, HIGH ); break;
        case 3: digitalWrite( time_M1, HIGH ); break;
        case 4: digitalWrite( time_S10, HIGH ); break;
        case 5: digitalWrite( time_S1, HIGH ); break;
        case 6: digitalWrite( colon_L, HIGH ); break;
        case 7: digitalWrite( colon_R, HIGH ); break;
    }
}
```

因みに 左の関数の  
カラム位置の 番号は、  
時 の 2 衡目が 0、1 衡目が 1 で  
分 の 2 衡目が 2、1 衡目が 3 で  
秒 の 2 衡目が 4、1 衡目が 5 で  
左から右に 時:分:秒のイメージ  
で 番号が 付けられています。  
時と 分 の 間のコロンが 6 で  
分と 秒 の 間のコロンが 7 です。  
時計の場合、コロンは 固定的に  
扱うので、最後の 6 と 7 に  
持つて 来ました。

次は 7セグメントの信号を出力する関数を用意します。7セグメントの信号は、同時に複数の信号をアクティブにするので、バイトデータの各ビットに セグメント信号を対応させます。

こうする事により、"0" を表示する時は、

`seg7_out( 0x3F );` になります。

"2" を 表示する時は

`seg7_out( 0x5B );` になります。

次ページにて 表示する数字に対応する セグメントデータの一覧を 表示します。

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
NC	seg_G	seg_F	seg_E	seg_D	seg_C	seg_B	seg_A

```
void  seg7_out( char d )
{
    if((d & 0x01) != 0 )
        digitalWrite( seg_A, HIGH );    // Segment_A  HIGH
    if((d & 0x02) != 0 )
        digitalWrite( seg_B, HIGH );    // Segment_B  HIGH
    if((d & 0x04) != 0 )
        digitalWrite( seg_C, HIGH );    // Segment_C  HIGH
    if((d & 0x08) != 0 )
        digitalWrite( seg_D, HIGH );    // Segment_D  HIGH
    if((d & 0x10) != 0 )
        digitalWrite( seg_E, HIGH );    // Segment_E  HIGH
    if((d & 0x20) != 0 )
        digitalWrite( seg_F, HIGH );    // Segment_F  HIGH
    if((d & 0x40) != 0 )
        digitalWrite( seg_G, HIGH );    // Segment_G  HIGH
}
```

## 表示数字と セグメントパターンデータの対応

	G	F	E	D	C	B	A	
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	0	1	1	1	1	1	1
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	0	0	0	0	1	1	0
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	1	0	1	1	0	1	1
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	1	0	0	1	1	1	0
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	1	1	0	1	1	1	0
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	0	0	0	0	0	1	1	1

16進数
0x3F
16進数
0x06
16進数
0x5B
16進数
0x4F
16進数
0x66
16進数
0x6D
16進数
0x7D
16進数
0x07














G	F	E	D	C	B	A		
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	1	1	1	1	1	1	0x7F
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	1	0	1	1	1	1	0x6F
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	1	1	0	1	1	1	0x77
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	1	1	1	1	0	0	0x7C
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	0	1	1	0	0	0	0x58
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	0	1	1	1	1	0	0x5E
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	1	1	1	0	0	1	0x79
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16進数
0	1	1	1	0	0	0	1	0x71

セグメントパターンによる数字表示  
バイトデータの 下位 4bit データを 数値  
として扱い `seg7_val_out( char d )` 関数  
に 渡します。これにより 7セグメントの  
その数値に対応する 文字の形を セグメ  
ントパターンとして 表示します。

右の例の場合 10進数の “0” ~ “9”  
及び、16進数表示で使う “A” ~ “F”を  
表示します。

表示する 桁位置は  
`col_select( char n )` 関数にて 指定しま  
す。

```
void seg7_val_out( char d )
{
    switch( d )
    {
        case 0x00: seg7_out( 0x3F ); break;
        case 0x01: seg7_out( 0x06 ); break;
        case 0x02: seg7_out( 0x5B ); break;
        case 0x03: seg7_out( 0x4F ); break;
        case 0x04: seg7_out( 0x66 ); break;
        case 0x05: seg7_out( 0x6D ); break;
        case 0x06: seg7_out( 0x7D ); break;
        case 0x07: seg7_out( 0x07 ); break;
        case 0x08: seg7_out( 0x7F ); break;
        case 0x09: seg7_out( 0x6F ); break;
        case 0x0A: seg7_out( 0x77 ); break;
        case 0x0B: seg7_out( 0x7C ); break;
        case 0x0C: seg7_out( 0x58 ); break;
        case 0x0D: seg7_out( 0x5E ); break;
        case 0x0E: seg7_out( 0x79 ); break;
        case 0x0F: seg7_out( 0x71 ); break;
    }
}
```

7セグメントLEDによる 数値表示サブルーチンの 最後の関数で、カラム位置指定と、数値文字の表示を一つにまとめた `seg7_put` 関数です。

時計の時刻表示のカウンタ変数を バイト整数を使って行う場合、時分秒を 例えば `char hh, mm, ss;` で行うとします。

`ss` を 1秒毎にインクリメントして `ss` が 60になつたら `ss = 0` を行い、`mm`を インクリメントします。

`mm`が 60になつたら `mm = 0` を行い `hh`を インクリメントします。

`hh`が 24になつたら `hh = 0` にします。  
(24時間制の場合) で、この時刻カウンタの歩進動作を行つた後に 時刻を 7セグメントLEDに 表示します。

```
//*****  
//** 7セグLED 1文字 出力メイン **  
//** ----- **  
//** c : カラム位置 **  
//** d : 表示する数値 **  
//*****  
void seg7_put( char c, char d )  
{  
    col_select( c ); // カラム指定  
    seg7_val_out( d ); // 数値文字の表示  
}
```

時刻カウンタから、7セグメントLEDに表示する値に変更するには、時分秒の 各要素を 10 で割り、割った答えが 2桁目になり、余りが 1桁目になります。

今回は、ダイナミック点灯の 7セグメントLEDの1文字表示を メインに説明したので、時計の歩進と連携した表示処理は、また 改めて行います。