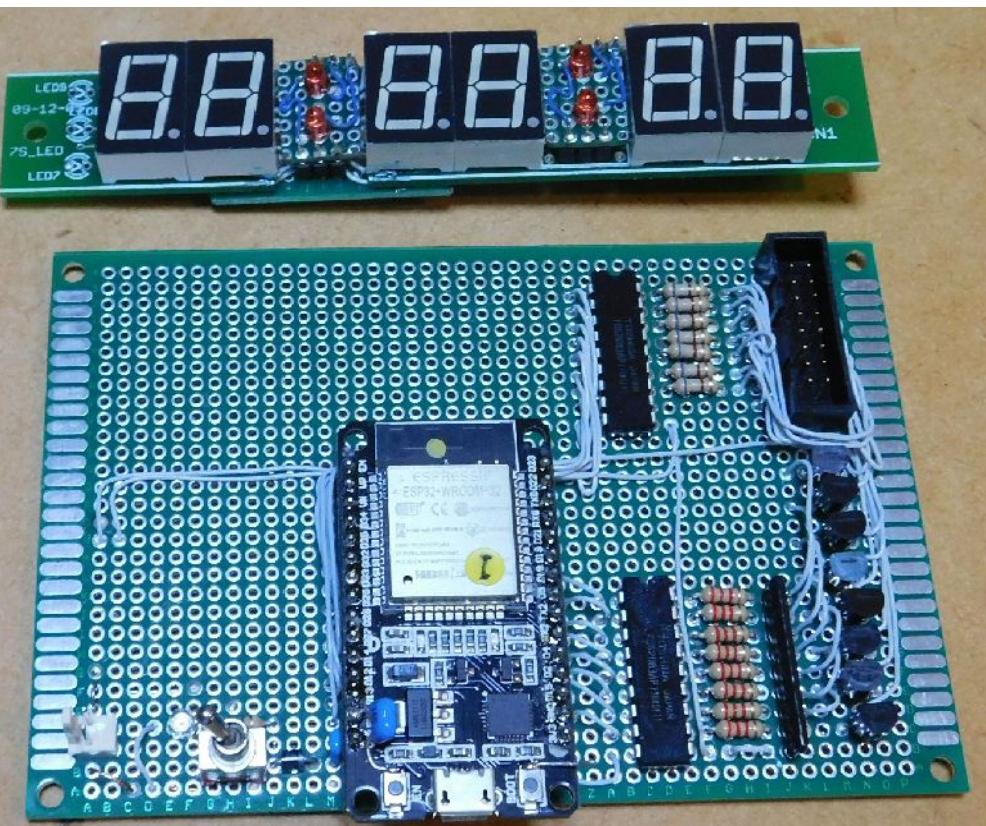


## 基板の実装形態について

押しボタンスイッチの話に入る前に、基板の実装形態を、決める事にしました。特に 7セグメントLED基板は、垂直に立てた見やすい状態で使いたいと考えました。



最初、きちんとアルミケースを加工して、そのケース内に実装しようかとも考えていましたが結構 ケース加工に時間がかかる場合もあるので、今回は 見送る事にしました。

で、今回は、手つとり早く 理科の実験器具にあるような、木製の板に固定するような形にしようかと考えます。一応 木の板に固定する場合も、寸法、及び ねじ穴間隔を 測っておく必要があります。

7セグメントLED表示基板寸法:  $127.7 \times 22$  mm

ねじ穴間隔: 117.7mm

前面突起部: 10mm 、背面突起部: 19mm

ベース基板:  $120 \times 80$ mm

( CPU基板突起を含むと  $120 \times 85$ mm )

ねじ穴間隔:  $114 \times 74.3$

部品面突起部: 25mm (トグルSW レバー)

最初に 支柱を作る動画を お見せします。

## ミニ旋盤で切削加工した支柱


小さな支柱2個作る程度であれば、すぐ出来るだろうと安易に考えてましたが、実際作ってみると結構手間でしたね。

作る過程を、動画に収録しましたが、何かのお役に立てば幸いです。

因みに、**赤い矢**で指している $\phi 8\text{mm}$ を $\phi 6\text{mm}$ ほどに 段差を付けて削ったのは、7セグメント表示基板の裏側の ねじ穴近くに細いプリントパターンが 有り  $\phi 8\text{mm}$ では



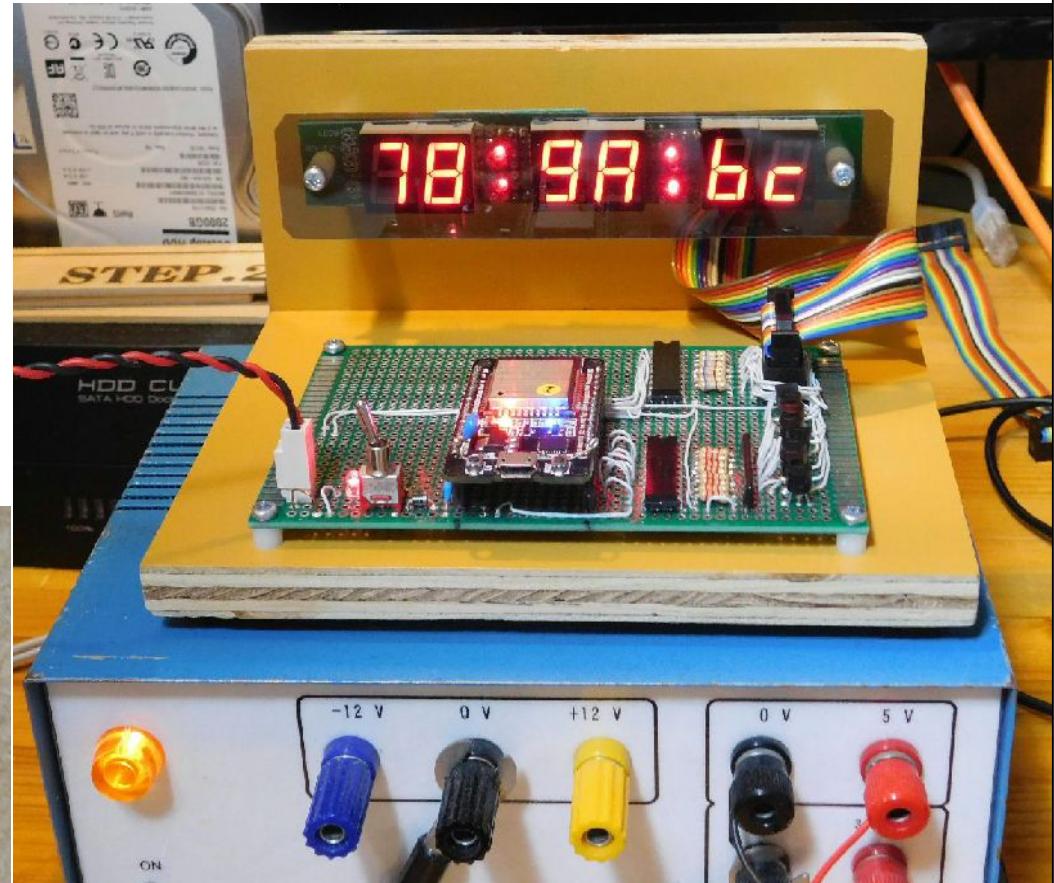パターンを 踏み付けてしまうので、 $\phi 6\text{mm}$ ほどに、削ったという事です。




どこに付けたかは、次に お見せします。

## 押しボタンスイッチの 機能について

時計における押しボタンスイッチは、基本 時刻合わせのためです。目覚まし用途であればアラーム音の設定、アラーム音の停止なども必要です。 今回は、時刻合わせだけにします。

今回、押しボタンを 5個 使用する事にしました。

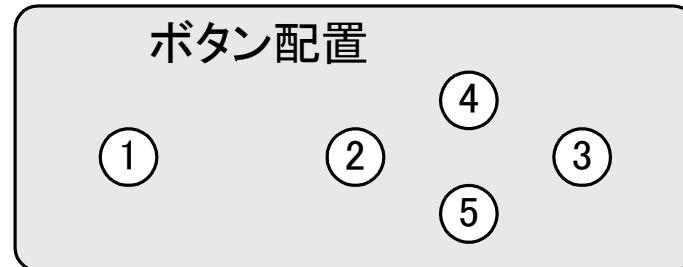

各押しボタンの機能:

① モード切替え:

通常の計時動作と、時刻設定機能の切り替え

② 通常の計時動作時は 何もしない。

時刻設定時  $\leftarrow$  時  $\leftarrow$  分  $\leftarrow$  秒  $\leftarrow$  の切替え

③ 通常の計時動作時は 何もしない。  
時刻設定時  $\rightarrow$  時  $\rightarrow$  分  $\rightarrow$  秒  $\rightarrow$  の切替え

④ 通常の計時動作時は 何もしない。  
時刻設定時 時と分は インクリメント  
上限値を超えたら 0 に戻る。  
秒は  $\rightarrow$  0  $\rightarrow$  10  $\rightarrow$  20  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$  40  $\rightarrow$  50  $\rightarrow$  を  
繰り返す。

⑤ 通常の計時動作時は 何もしない。

時刻設定時 時と分 デクリメント  
0 で ボタンを押すと 上限値になる。  
秒は  $\rightarrow$  50  $\rightarrow$  40  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$  20  $\rightarrow$  10  $\rightarrow$  0  $\rightarrow$  を  
繰り返す。

尚、時刻設定時は 計時動作は 止まります。

やや、冗長なボタン操作ですが、分かり安いと  
思います。

## 押しボタンスイッチの ハード接続


7セグメントドライブに 15本使用しているので 残りのピンの確認を まず行います。

押しボタンスイッチの入力なので、足ピン番号の 2 ~ 5の inポートも使えます。 万一使えなかったとしても、足ピン番号の 26 ~ 30が、まだ余っているので大丈夫です。


押しボタンスイッチを Pswと 略します。一応、足ピン 2 ~ 6 を 使う予定で作業を進めます。 前ページの ボタン① から ⑤ を Psw\_1 ~ Psw\_5 とします。 そして、ESP32の in-36、in-39、in-34、in-35 、io-32 と 接続する事にします。 右図の **赤枠内** 参照の事。

押しボタンの接点は、片方をグランドに落とします。 もう片方を 抵抗でプルアップして ESP32の入力ポートに接続します。

次ページに接続図を 書きます。

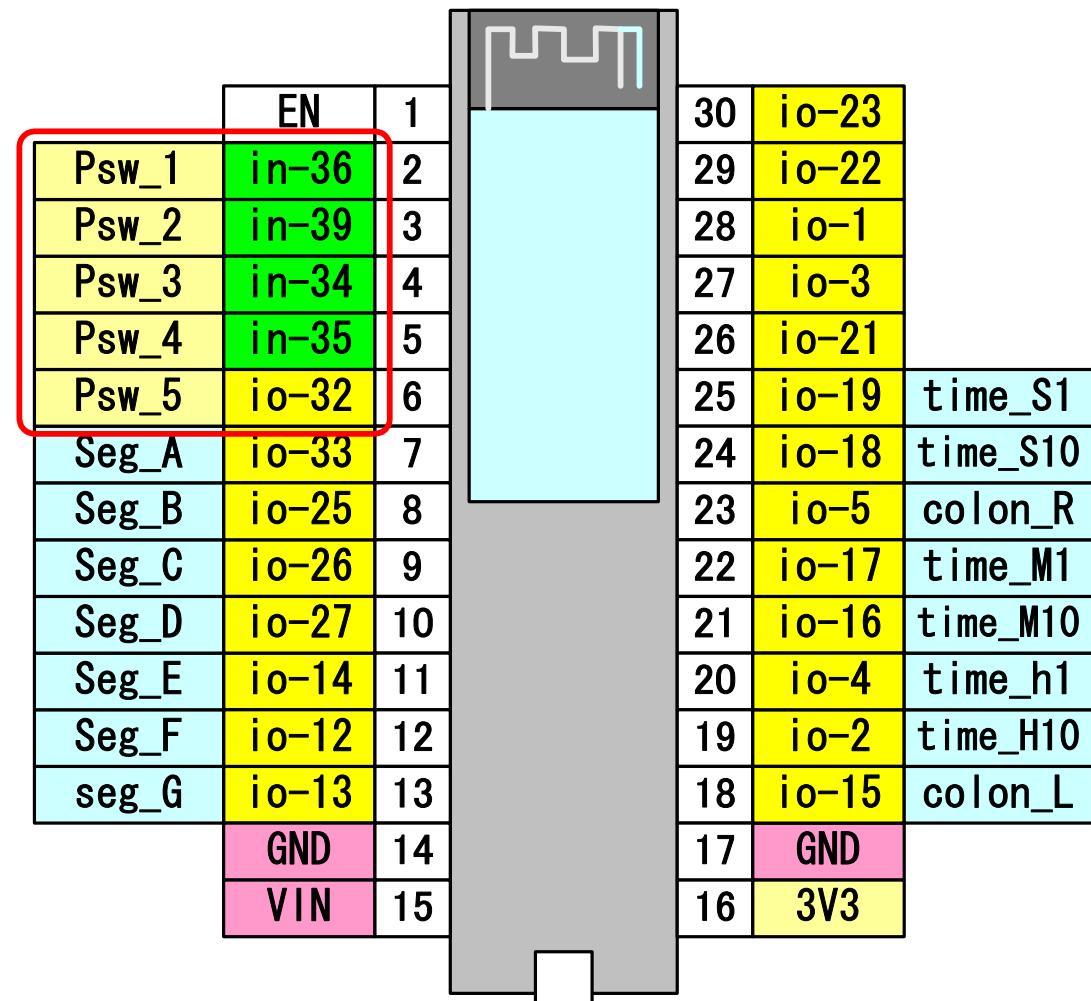

## 押しボタンスイッチの 接続回路図

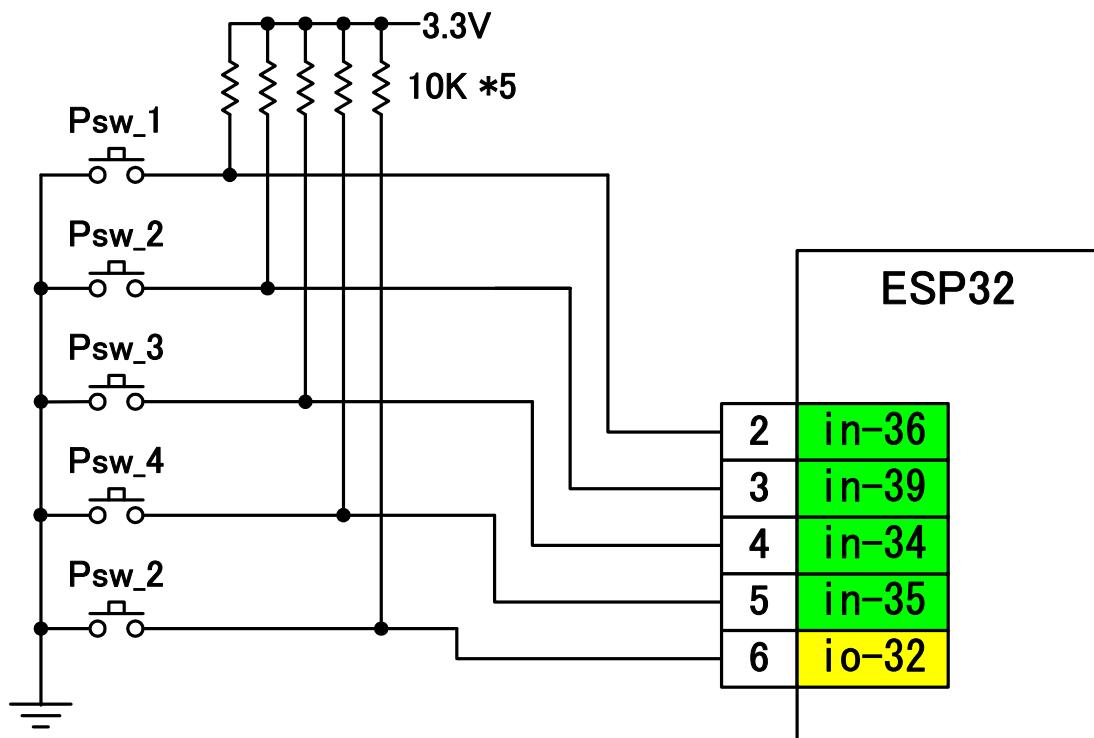


ESP32では GPIOポートの設定にて、入力ポートを PullUpする設定も あります。  
但し、何で PullUpされているかは、分かりません。

## スイッチの チャタリングについて

チャタリングとは、接点を持つスイッチを ON、OFFする際に、接点それを取り巻く金属板が機械的なバウンドというか、振動を起こす事で接点の ON、OFFを 細かい周期で繰り返す現象の事です。この細かい信号のバタツキを抑える回路が チャタリングキャンセル回路です。

但し、経年変化等で、接点表面が腐食し、ON し難くなる場合もあります。例えば マウスについてるスイッチが、長年使用していると接触不良で、ドラッグするつもりが、シングルクリックになったりします。経年変化の接触不良は

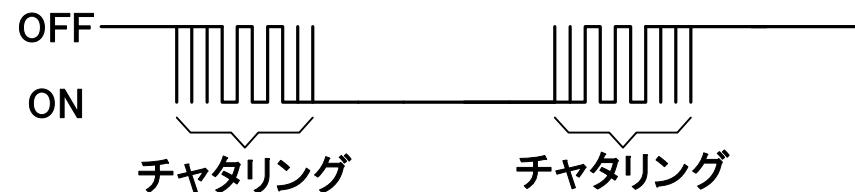チャタリングキャンセル回路では対応出来ません。そうなると早めに換えた方がいいです。




チャタリングは、一概には 言えませんが、比較的小さなスイッチで、割と新しい個体であれば初期特性として 10ms以内ぐらいで 納まるのではないかと思います。安物のスイッチの場合、初期特性が短い傾向があるようです。信頼性の高いスイッチは、初期特性が長く続くようです。

## チャタリングキャンセルのやり方

遙か昔は、接点の後に 積分回路と シュミットトリガインバータ等を使う ハード的なチャタリングキャンセル回路が、一般的でした。

現在は、ソフト、あるいは周辺回路の **デジタルフィルター処理**を 使用する事が、一般的です。 **デジタルフィルター**は、**一定周期**で、**デジタル信号**をサンプリングして、例えば **Low**の状態が 3回連続すれば **Low**と見なす。 **Hi**の状態が 3回連続すれば **High**と見なす。 というやり方です。 3回というのは、状況に応じて 5回、7回 とか選択します。

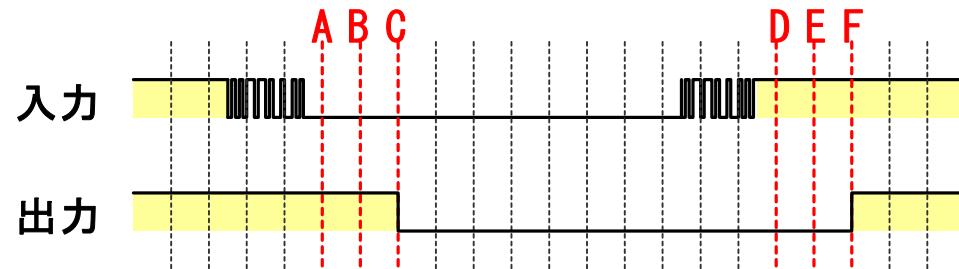今回は、ソフトによる **デジタルフィルター**で、3回で やってみようと思います。



デジタルフィルターの タイムチャート 3回

この場合、入力信号は サンプル **A**、**B**、**C** の 3つの タイミングで揃って **Low** に なったので 出力信号は、**C**の タイミングで **Low** に なりま す。 入力が、揃って **High**になった **D**、**E**、**F** の **F**の タイミングで 出力は **High** に なります。

若干、信号の遅れは生じますが、これは 仕方 ないです。